

Sistemas Digitales

Microarquitectura

Primer Cuatrimestre 2024

Sistemas Digitales
DC - UBA

Introducción

Hoy vamos a ver:

- Definición de **microarquitecturas**.

Hoy vamos a ver:

- Definición de **microarquitecturas**.
- Estado de arquitectura, elementos de memoria, datapath y unidad de control.

Hoy vamos a ver:

- Definición de **microarquitecturas**.
- Estado de arquitectura, elementos de memoria, datapath y unidad de control.
- Procesador de ciclo simple.

Hoy vamos a ver:

- Definición de **microarquitecturas**.
- Estado de arquitectura, elementos de memoria, datapath y unidad de control.
- Procesador de ciclo simple.
- Instrucciones de memoria, registros y saltos condicionales.

La microarquitectura se ubica conceptualmente entre la **arquitectura** (aquello que se expone a la persona que programa el sistema) y la lógica combinatoria y secuencial. Implementa el soporte de estado arquitectónico y la lógica de control para actualizar el estado según lo indique la semántica de las instrucciones de la **ISA**.

La microarquitectura va encargarse de actualizar el **estado de la arquitectura**, o sea, los **registros de propósito general y el program counter**. Recordemos que nos referimos como estado a los valores almacenados en los elementos de memoria y por ende el estado de la arquitectura se refiere a los elementos de memoria expuestos a la persona que programa el sistema.

El procesador puede contener elementos de memoria que constituyen estado por fuera de la arquitectura, registros o banco de memoria utilizados para implementar mecanismos o funciones propios de la arquitectura pero que no son expuestos.

A la hora de justificar las decisiones de diseño e implementación de una microarquitectura para RISC-V, vamos a enfocarnos en un subconjunto de las instrucciones básicas:

A la hora de justificar las decisiones de diseño e implementación de una microarquitectura para RISC-V, vamos a enfocarnos en un subconjunto de las instrucciones básicas:

- **Registros:** add, sub, and, or, slt.

A la hora de justificar las decisiones de diseño e implementación de una microarquitectura para RISC-V, vamos a enfocarnos en un subconjunto de las instrucciones básicas:

- **Registros:** `add`, `sub`, `and`, `or`, `slt`.
- **Memoria:** `sw`, `lw`.

A la hora de justificar las decisiones de diseño e implementación de una microarquitectura para RISC-V, vamos a enfocarnos en un subconjunto de las instrucciones básicas:

- **Registros:** `add`, `sub`, `and`, `or`, `slt`.
- **Memoria:** `sw`, `lw`.
- **Salto:** `beq`.

Para comenzar con el diseño de un sistema complejo, como es el caso de nuestra microarquitectura, un enfoque posible es comenzar presentando y vinculando a los elementos que realizarán transformaciones con los datos, a esto lo llamaremos **el camino de datos o datapath**.

Luego decidiremos cómo implementar la unidad que se asegura de coordinar a los elementos del **datapath** para transformar a los datos a partir de la manipulación de sus señales de control, a esto lo llamaremos **unidad de control**.

En los diagramas se debe observar que:

En los diagramas se debe observar que:

- Las líneas **gruesas** indican datos de 32 bits.

En los diagramas se debe observar que:

- Las líneas **gruesas** indican datos de 32 bits.
- Las líneas *delgadas* indican datos de 1 bit.


En los diagramas se debe observar que:


- Las líneas **gruesas** indican datos de 32 bits.
- Las líneas *delgadas* indican datos de 1 bit.
- Las líneas *intermedias* indican datos de otro tamaño.

En los diagramas se debe observar que:


- Las líneas **gruesas** indican datos de 32 bits.
- Las líneas *delgadas* indican datos de 1 bit.
- Las líneas *intermedias* indican datos de otro tamaño.
- Las líneas **azules** indican señales de control.

 Ahora vamos a presentar y estudiar los elementos de memoria del **datapath**.




 

 
La salida **PC** indica la posición de la instrucción actual, **PCNext** es la entrada que indica la posición de la próxima instrucción.



 La memoria de instrucciones toma una dirección **A** de 32 bits y vuelca el valor de 32 bits que se encuentra en esa posición por la salida **RD**.



El archivo de registros contiene los 32 registros **x0-x31** y tiene dos puertos (salidas de datos) de lectura (**RD1** y **RD2**) que vuelcan el valor de los registros en la posiciones indicadas por las entradas **A1** y **A2**. También cuenta con un tercer puerto de escritura (entrada de datos) **WD3** que escribe el dato recibido en la posición indicada por **A3** durante el flanco ascendente de reloj si la señal de control **WE3** se encuentra alta.

 

La memoria de datos toma una dirección **A** de 32 bits y lee el valor de 32 bits que se encuentra en esa posición por la salida **RD** si el valor de la señal de control **WE** se encuentra bajo o escribe el contenido que ingresa por **WD** durante el flanco ascendente del ciclo de clock si se encuentra alto.

Procesador de ciclo simple

Vamos a estudiar una microarquitectura donde **las operaciones se completan durante un único ciclo de reloj**, por lo que la duración del ciclo debe ser suficientemente larga como para permitir completar la operación más costosa (las que toma más tiempo). Esto significa que el rendimiento del procesador no será óptimo pero resulta conveniente como ejemplo introductorio a las microarquitecturas.

Utilizaremos el siguiente programa de ejemplo para justificar la interacción entre el **datapath** y la **unidad de control** e iremos conectando los elementos de memoria y agregando elementos y señales de control a medida que haga falta.




Address	Instruction	Type	Fields					Machine Language
0x1000	L7: lw x6, -4(x9)	I	imm _{11:0}	rs1	f3	rd	op	
			1111111111100	01001	010	00110	0000011	FFC4A303
0x1004	sw x6, 8(x9)	S	imm _{11:5}	rs2	rs1	f3	imm _{4:0}	op
			00000000 00110	01001	010	01000	0100011	0064A423
0x1008	or x4, x5, x6	R	funct7	rs2	rs1	f3	rd	op
			00000000 00110	00101	110	00100	0110011	0062E233
0x100C	beq x4, x4, L7	B	imm _{12,10:5}	rs2	rs1	f3	imm _{4:1,11}	op
			11111111 00100	00100	000	10101	1100011	FE420AE3

Aquí podemos ver la posición de memoria en la que se encuentran las instrucciones codificadas, sus mnemónicos y la división de los distintas partes de cada palabra de 32 bits según su interpretación para la arquitectura.

Instrucciones de memoria


Address	Instruction	Type	Fields					Machine Language
0x1000	L7: lw x6, -4(x9)	I	imm _{11:0}	rs1	f3	rd	op	
			111111111100	01001	010	00110	0000011	FFC4A303
0x1004	sw x6, 8(x9)	S	imm _{11:5}	rs2	rs1	f3	imm _{4:0}	op
			00000000 00110	01001	010	01000	0100011	0064A423
0x1008	or x4, x5, x6	R	funct7	rs2	rs1	f3	rd	op
			00000000 00110	00101	110	00100	0110011	0062E233
0x100C	beq x4, x4, L7	B	imm _{12,10:5}	rs2	rs1	f3	imm _{4:1,11}	op
			11111111 00100	00100	000	10101	1100011	FE420AE3

   Comenzaremos estudiando los componentes involucrados con la lectura de la instrucción de memoria y la ejecución de la primera instrucción (**fetch** y **lw**).




Address	Instruction	Type	Fields			Machine Language	
0x1000	L7: lw x6, -4(x9)	I	imm _{11:0}	rs1	f3	rd	op
			111111111100	01001	010	00110	0000011 FFC4A303

 
Vemos que la salida de **PC** indica la dirección **A** desde donde leer la instrucción actual de la memoria de instrucciones. La instrucción codificada es la que corresponde a una lectura de memoria (**lw**).



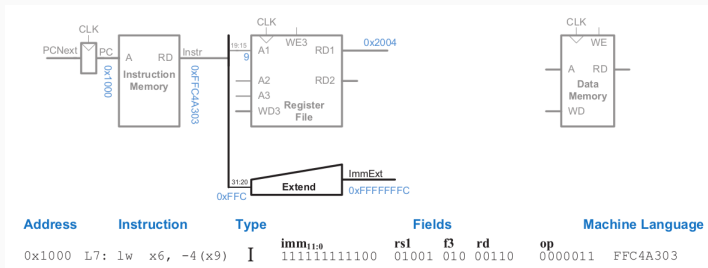
Los bits 19:15 de la instrucción indican el índice de 5 bits del operando fuente (registro) que contiene la base de la dirección a leer de memoria, por este motivo conectamos esta parte de la salida de datos de la memoria de instrucciones **RD** a la entrada de dirección de lectura **A1** del archivo de registros.



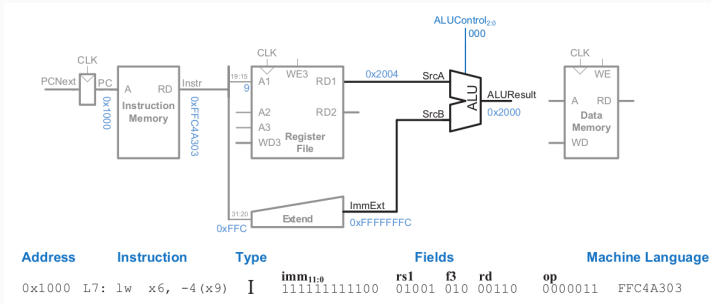
El cómputo de la dirección toma en cuenta también el desplazamiento, que en esta instrucción se codifica como los 12 bits que se encuentran en 31:20, como se trata de un valor en complemento a dos que debemos sumar a la base, es necesario extenderlo con un componente adicional.



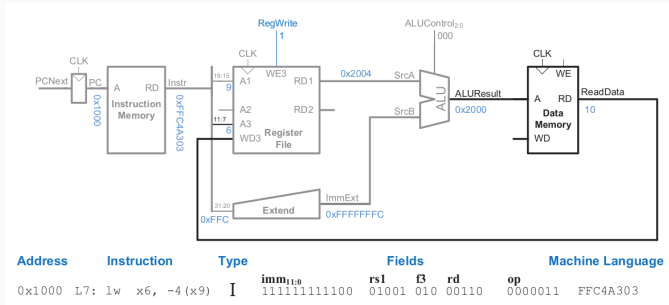
Para calcular la dirección de lectura utilizamos la ALU, ingresando base y desplazamiento como entradas e indicando que la operación a realizar es una suma.



 El valor resultante define la dirección **A** desde donde leer la memoria de datos, cuyo resultado **RD** es ingresado en el puerto de escritura **WD3** del archivo de registros a la vez que cargamos los bits 11:7 de la instrucción a la dirección de escritura y habilitamos la señal de control **WE3**.



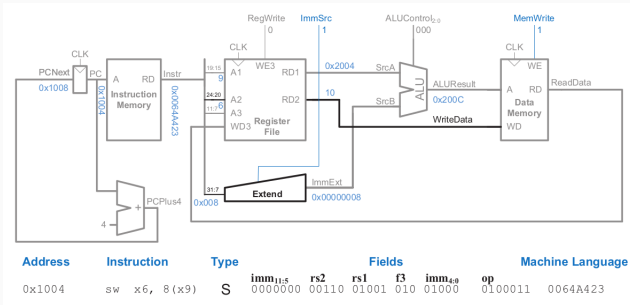
Mientras se está ejecutando esta instrucción debemos, a la par, calcular la posición desde donde leer la próxima instrucción, para esto utilizamos un sumador que incrementa en 4 el valor actual del PC y lo carga en **PCNext**.



Para una escritura a memoria (**sw**), se utiliza el mismo mecanismo para determinar la dirección con una base y desplazamiento, pero se realiza una segunda lectura desde el banco de registros a través de los bits 24:20 de la instrucción indicando la posición en **A2** y asignando la salida **RD2** al puerto de escritura **WD** de la memoria de datos mientras se habilita **WE**.


Instrucciones con registros

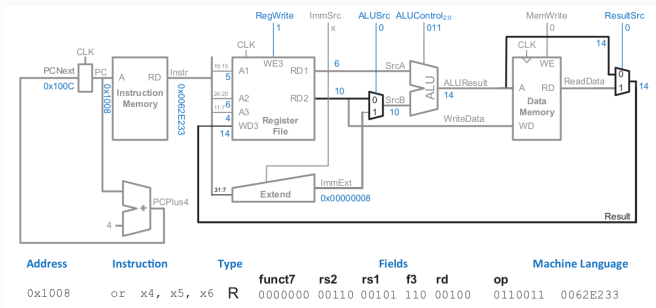Las instrucciones con registros van a respetar un mismo esquema, donde tendremos dos registros de fuente, uno de destino y donde vamos a utilizar a la ALU para distintas operaciones según la semántica de cada caso.



Agregamos dos multiplexores, uno para permitir usar el segundo puerto de lectura del archivo de registros **RD2** como segundo operando de la ALU, y otro para permitir usar la salida de la ALU como dato a escribir en el puerto de escritura del archivo de registros **WD3**. La entrada de operación de la ALU determina la semántica de la instrucción.

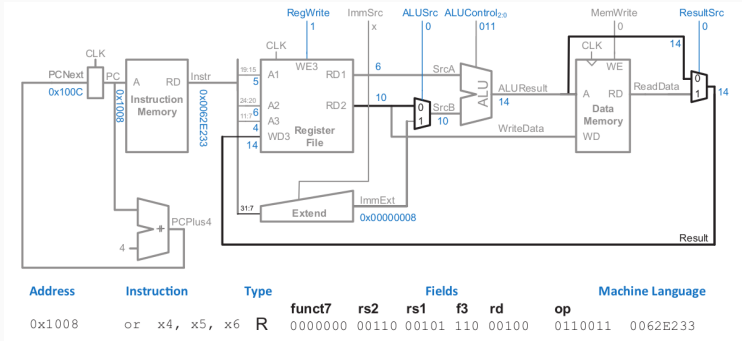Podemos notar que el diseño de esta microarquitectura realiza las operaciones necesarias para computar todas la instrucciones presentadas hasta ahora y permite decidir cuáles salidas actualizan el estado del procesador en base a las señales de control de las memorias, el extensor de signo, la ALU y los multiplexores.




Observemos las señales de control: **RegWrite**, **ImmSrc**, **ALUSrc**, **ALUControl**, **MemWrite**, **ResultSrc**. El manejo de estas señales será la responsabilidad de la **unidad de control**.

Instrucciones de salto

Las instrucciones de salto condicional definen un desplazamiento con respecto al PC de 13 bits codificado en 12 bits, donde el último bit se supone siempre en cero, es por esto que el extensor de signo debe tratar este caso por separado, con lo que su entrada de control pasa a tener dos bits.

ImmSrc	ImmExt	Type	Description
00	{{20{ <i>Instr</i> [31]}}, <i>Instr</i> [31:20]}	I	12-bit signed immediate
01	{{20{ <i>Instr</i> [31]}}, <i>Instr</i> [31:25], <i>Instr</i> [11:7]}	S	12-bit signed immediate
10	{{20{ <i>Instr</i> [31]}}, <i>Instr</i> [7], <i>Instr</i> [30:25], <i>Instr</i> [11:8], 1'b0}	B	13-bit signed immediate

 
En esta tabla vemos cómo debe interpretarse y extender las entradas el extensor para cada caso según el tipo de instrucción. Esto se le indica a través de la entrada de control **ImmSrc** de dos bits.




Address	Instruction	Type	Fields							Machine Language
0x100C	beq x4, x4, L7	B	imm _{12,10:5} 1111111	rs2 00100	rs1 00100	f3 000	imm _{4,L:11} 10101	op 1100011	FE420AE3	

Agregando el caso necesario al extensor, un multiplexor y un sumador para actualizar la entrada de **PCNext**, podemos implementar soporte para saltos condicionales. El multiplexor selecciona la segunda entrada solamente si se cumple la condición de salto (en este caso si el flag Z está activado).

Lógica de control

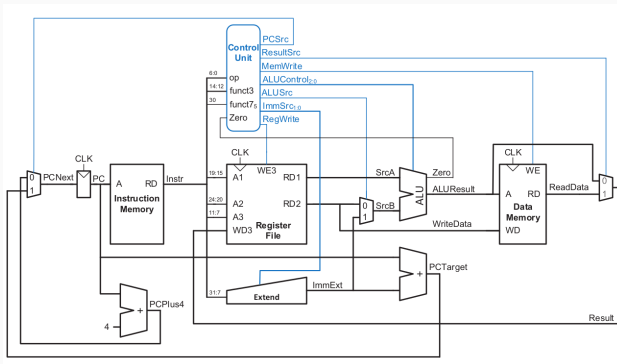

 Aquí vemos el **datapath** y la **unidad de control** de un procesador de ciclo simple, con sus entradas, salidas y señales de control.



La unidad de control se puede desacoplar de forma jerárquica entre el **controlador** y el **decodificador**, donde el decodificador decide qué operación realizar en la ALU, también se agrega una compuerta AND para decidir si se realiza el salto condicional en el caso de **beq**.

Instruction	Op	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp
lw	0000011	1	00	1	0	1	0	00
sw	0100011	0	01	1	1	x	0	00
R-type	0110011	1	xx	0	0	0	0	10
beq	1100011	0	10	0	0	x	1	01


El **controlador** debe implementar esta función en la versión desacoplada, veamos que **ALUOp** indica simplemente si se debe realizar una operación de la ALU o no, el decoder será responsable de decidir cuál operación realizar.

ALUOp	funct3	{op5, funct7s}	ALUControl	Instruction
00	x	x	000 (add)	lw, sw
01	x	x	001 (subtract)	beq
10	000	00, 01, 10	000 (add)	add
	000	11	001 (subtract)	sub
	010	x	101 (set less than)	slt
	110	x	011 (or)	or
	111	x	010 (and)	and

El **decodificador** debe implementar esta función en la versión desacoplada.

Con las técnicas vistas para los circuitos combinatorios podemos implementar tanto el **controlador** como el **decodificador**.

Ejemplo de ejecución (and)

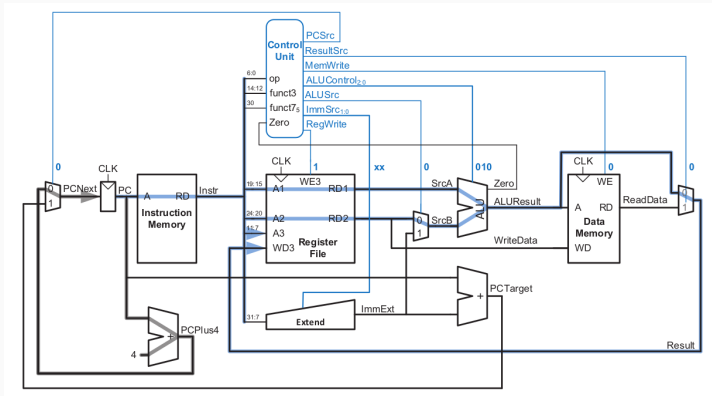

Instruction	Opcode	RegWrite	ImmSrc	ALUSrc	MemWrite	ResultSrc	Branch	ALUOp
lw	0000011	1	00	1	0	1	0	00
sw	0100011	0	01	1	1	x	0	00
R-type	0110011	1	xx	0	0	0	0	10
beq	1100011	0	10	0	0	x	1	01
addi	0010011	1	00	1	0	0	0	10

Si quisiéramos agregar soporte para una suma con inmediato, sería suficiente agregar la siguiente línea a la función del **controlador**.

Cierre

Hoy vimos:

- Definición de **microarquitecturas**.

Hoy vimos:

- Definición de **microarquitecturas**.
- Estado de arquitectura, elementos de memoria, datapath y unidad de control.

Hoy vimos:

- Definición de **microarquitecturas**.
- Estado de arquitectura, elementos de memoria, datapath y unidad de control.
- Procesador de ciclo simple.

Hoy vimos:

- Definición de **microarquitecturas**.
- Estado de arquitectura, elementos de memoria, datapath y unidad de control.
- Procesador de ciclo simple.
- Instrucciones de memoria, registros y saltos condicionales.

Fin
